

SN360/SN361 Introduction à la conception des circuits numériques

Module « Systèmes matériels et logiciels »

Crédit SN360 : 4/4 / SN361 : 2/6

Vincent Berouille

Bureau : D202

vincent.berouille@esisar.grenoble-inp.fr

Plan

I Introduction

II Représentation des nombres en binaire

III Circuits combinatoires

IV Circuits séquentiels

V Machine à états finis


VI Complément sur les HDL

VII Circuits reconfigurables (optionnel)

III Circuits combinatoires

Définitions

 - Algèbre Booléenne **F** $\Leftrightarrow$ Circuit combinatoire **C**
mathématique/logique électronique
- **Les sorties d'un circuit combinatoire peuvent être déterminées à partir de la connaissance de ses entrées**




- Les circuits combinatoires sont composés uniquement de portes logiques combinatoires (ET, OU, inverseurs, ...)
- **Les boucles dans les circuits combinatoires sont interdites**


III Circuits combinatoires

Portes logiques combinatoires


- Portes logiques de base :

 


x	F
0	1
1	0

 


x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 


x	y	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 


x	y	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

 


x	y	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

x	y	F
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 Pour réaliser des opérations sur chaque bit d'un vecteur ne n bits on utilise les n mêmes portes:



III Circuits combinatoires

Codes VHDL&Verilog - opérateurs logiques

VHDL

-- avec a et b de simples bits ou vecteurs

s <= not(a); --inv

--or, nor

s1 <= a or b; s2 <= a nor b;

--and, nand

s1 <= a and b; s2 <= a nand b;

--xor, xnor

s1 <= a xor b; s2 <= a xnor b;

-- **sll** décalage à gauche de 1 bit

-- **srl** décalage à droite de 1 bit

Verilog

// avec a et b de simples bits ou vecteurs

assign s = ~a; // not(a)

assign s1 = a | b; // a or b

assign s2 = ~(a | b); // a nor b

assign s3 = a & b; // a and b

assign s4 = ~(a & b); // a nand b

assign s5 = a ^ b; // a xor b

assign s6 = a ~^ b; // a xnor b

// **<<** décalage à gauche de 1 bit

// **>>** décalage à droite de 1 bit

III Circuits combinatoires

Codes VHDL&Verilog - portes logiques

VHDL

-- entité = vue externe

entity INV is

**port(e : in bit;
 s : out bit);**

end INV;

-- architecture = vue interne

architecture RTL of INV is

-- zone de déclaration de
l'architecture

begin

s<=not(e);

end RTL;


Verilog

**module INV (
 input wire e,
 output wire s);
 assign s = ~e;
endmodule**

III Circuits combinatoires

Portes logiques combinatoires - exercice

 - $F = a \text{ AND NOT } (b \text{ OR NOT } c) = a.(b+c')'$



Représentez l'équation suivante avec les symboles (.,+;') et avec un circuit logique :


$$F = (a \text{ AND NOT}(b)) \text{ OR } (b \text{ AND NOT}(c))$$

III Circuits combinatoires


Portes logiques au niveau transistor

Technologie CMOS : Complementary Metal Oxyde Semiconductor

 Une tension positive sur la grille attire les e⁻ dans le canal




Silicium (dopé P, pour un nMOS)

 


III Circuits combinatoires

Portes logiques - modèle interrupteur

 

III Circuits combinatoires

Portes logiques - inverseur

 


Complétez la table de vérité

A	Y
0	
1	

III Circuits combinatoires

Portes logiques - NAND


A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

 

III Circuits combinatoires


Portes logiques - NOR

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

 

II Circuits combinatoires

Portes logiques - puissance dissipée

 

Puissance dissipée :

- Charge et décharge des capacités parasites


$$P_{\text{dynamique}} = C \cdot V_{DD}^2 \cdot F$$

Avec C la capacité parasite en sortie

Avec F la fréquence de charge/décharge de C

- Courants de fuite dans les transistors (normalement OFF)
 
$$P_{\text{statique}} = I_{\text{Leak}} \cdot V_{DD}$$



**Plus les transistors sont petits plus les capacités parasitent C diminuent
Mais plus leur densité et les courants de fuite I_{Leak} augmentent**



III Circuits combinatoires

Portes logiques - Temps de propagation

Temps de propagation :

- Temps de charge et décharge des capacités parasites
  
$$T_{\text{propagation}} \propto R_{\text{on}} \cdot C$$



Plus les transistors sont petits plus R_{ON} augmente mais plus C diminue

Les temps de propagations des portes logiques des FPGA (LUT) est de l'ordre de la **centaine de ps**

Les temps de propagations des interconnexions deviennent non négligeables

III Circuits combinatoires

Codes VHDL&Verilog - temps de propagation

VHDL

-- sans processus avec une instruction concurrente

s <= not(a) after 10 ns;

-- avec un processus avec une liste de sensibilité contenant a

process(a)

begin

s <= not(a) after 10 ns;

-- inst. séquentielle

end process;

Verilog

// unité de temps/précision

`timescale 1ns/1ps

assign #10 s = ~a;

//délai de 10ns à chaque événement

//#10 dans un always est équivalent à un wait for 10 ns

Toutes les instructions avec des délais sont simulables mais non synthétisables

III Circuits combinatoires

Table de vérité de $F=A.B+C$


A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Toutes les fonctions combinatoires peuvent être représentées par une table de vérité

III Circuits combinatoires

Forme canonique de $F = A.B + C$

 - ▶ On peut choisir d'implémenter toutes les possibilités en entrée pour avoir '1' en sortie
 - ▶ $F = A'B'C + A'BC + AB'C + ABC' + ABC$
- 5 '1' en sortie dans la table de vérité
=> 5 termes produits



Les architectures reconfigurables de type CPLD utilisent ce principe grâce à des interconnexions programmables

III Circuits combinatoires

Codes VHDL&Verilog - entity & architecture & module

VHDL

-- entité = vue externe

entity Fonction **is**

port(a, b, c : **in** bit;

F : **out** bit);

end Fonction;

-- architecture = vue interne

architecture comb **of** Fonction **is**

begin

F<=(a **and** b) **or** c;

end comb;

Verilog

// les circuits combinatoires
utilisent

des **affectations bloquantes** =

(cad à affectation immédiate)

module Fonction (

input wire a, b, c,

output wire F);

assign F = (a & b) | c;

endmodule

III Circuits combinatoires

Code VHDL - Description structurelle (port map)

VHDL

```
component And_Gate  
port(a, b:in bit;s : out bit);  
end component;
```

```
component Or_Gate  
port(a, b:in bit;s : out bit);  
end component;
```

```
signal interne : bit;
```


```
begin
```

```
And1: And_Gate
```

```
port map(a=>a, b=>b,  
s=>interne);
```

```
Or1: Or_Gate
```

```
port map(interne,c, F);
```

 


Instanciation par dénomination
ou
Instanciation par position

III Circuits combinatoires

Code Verilog - Description structurelle (port map)

Verilog

 
```
module Fonction (  
    input wire a, b, c,  
    output wire F );  
  
wire interne;  
  
And_Gate And1 (.s(interne), .a(a),  
    .b(b));  
  
Or_Gate Or1 (.s(F), .a(interne),  
    .b(c));  
  
endmodule
```



III Circuits combinatoires

Tableau de Karnaugh

 
- Simplification (manuelle) des fonctions logiques :



	AB	00	01	11	10
C					
0		0	0	1	0
1		1	1	1	1

	AB	00	01	11	10
C					
0		0	0	1	0
1		1	1	1	1

Regroupement par les 1

 


$$F = A.B + C$$

III Circuits combinatoires

Tableau de Karnaugh - exercices

Q		a b			
		0 0	0 1	1 1	1 0
c d	0 0	1	0	0	1
	0 1	1	1	1	1
	1 1	1	1	0	0
	1 0	0	0	0	0

 Donnez la fonction $Q(a,b,c,d)$ simplifiée.





A	B	C	Fa	Fb	Fc	Fd	Fe	Ff	Fg
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

Donnez les fonctions F_x simplifiée correspondant à chaque segment d'un afficheur 7 segments

III Circuits combinatoires

Circuits usuels : Multiplexeur

  - Multiplexeur : dirige une des entrées vers la sortie
 - 2 vers 1 : $f(a,b,s) = a.s + b.s'$
 - 4 vers 1 : $f(a,b,c,d,s1,s2) = a.s1.s2 + b.s1.s2' + c.s1'.s2 + d.s1'.s2'$



III Circuits combinatoires

Codes VHDL&Verilog - Multiplexeur

VHDL

-- avec un processus (inst. séquentielle)

```
process(a, b, s)
```

```
begin
```

```
case s is
```

```
    when '0' => f<=a;
```

```
    when '1' => f<=b;
```

```
    when others => f<=a;
```

```
end case;
```

```
end process;
```

-- sans processus (inst. concurrente)

```
with s select
```

```
    f<=a when '0';
```

```
    f<=b when '1';
```

```
    f<=a when others;
```

```
end;
```

Verilog

```
wire a, b, s;
```

```
reg f; //pour affectation dans  
always
```

```
always @(a or b or s)
```

```
//always @(*)
```

```
begin
```

```
case (s)
```

```
    1'b0: f = a;
```

```
    1'b1: f = b;
```

```
endcase
```


```
end
```

```
//assign f = (s == 1'b0) ? a : b;
```


III Circuits combinatoires

Circuits usuels : Démultiplexeur

 - Démultiplexeur : dirige l'entrée vers une des sorties
 - 1 vers 4 :
 - $f1(e,s1,s2)=e.\overline{s1}.\overline{s2}$
 - $f2(e,s1,s2)=e.\overline{s1}.s2$
 - $f3(e,s1,s2)=e.s1.\overline{s2}$
 - $f4(e,s1,s2)=e.s1.s2$



III Circuits combinatoires

Codes VHDL&Verilog - Démultiplexeur

VHDL

-- avec un processus avec une instruction séquentielle case... when

```
process(e, s)
begin
f1<='0'; f2<='0'; f3<='0'; f4<='0';
case s is
  when "00" => f1<=e;
  when "01" => f2<=e;
  when "10" => f3<=e;
  when "11" => f4<=e;
  when others =>
end case;
end process;
-- sans processus avec une instruction concurrente with .. select
with s select f1<=e when "00" else '0';
...
```

Verilog


```
wire e, s;
reg f1, f2, f3, f4;

always @(e or s) begin
f1=0;f2=0;f3=0;f4=0;
case (s)
  2'b00: f1 = e;
  2'b01: f2 = e;
  2'b10: f3 = e;
  2'b11: f4 = b;
endcase
end
```

III Circuits combinatoires

Circuits usuels : Décodeur

 - Décodeur : convertit un nombre binaire en entrée vers une unique sortie haute



Donnez les équations de d0, d1, d2 et d3

III Circuits combinatoires

Codes VHDL&Verilog - Décodeur

VHDL


```
signal i : bit_vector(1 downto 0);  
...  
-- avec un processus  
process(i, d)  
begin  
d<="0000";  
case i is  
  when "00" => d(0)<='1';  
  when "01" => d(1)<='1';  
  when "10" => d(2)<='1';  
  when "11" => d(3)<='1';  
  when others =>  
end case;  
end process;
```

Verilog



```
Wire [1:0] i;  
reg [3:0] d;  
  
always @(*) begin  
d=4'b0000;  
case (i)  
  2'b00: d[0] = 1;  
  2'b01: d[1] = 1;  
  2'b10: d[2] = 1;  
  2'b11: d[3] = 1;  
endcase  
end
```

III Circuits combinatoires

Circuits usuels : Comparateur

 

0110 = 0111 ?

  

III Circuits combinatoires

Codes VHDL&Verilog - instructions de comparaison

VHDL

```
process(a,b)
begin
if a=b then
    s<='1';
else
    s<='0';
end if;
end process;
-- ou avec une instruction
concurrente
s<='1' when a=b else '0';
```

Verilog

```
wire [3:0] a,b;
reg s;
always @(a,b) begin
    if (a==b) begin
        s=1;
    end else begin
        s=0;
    end
end
// ou en utilisant des assignations
continues
wire s;
assign s = (a == b) ? 1'b1 : 1'b0;
```

III Circuits combinatoires

Codes VHDL&Verilog - opérateurs de comparaison

VHDL

-égalité

$a=b$

--différence

$a \neq b$

--inférieur ou égal

$a \leq b$

--supérieur ou égal

$a \geq b$

Verilog

-égalité

$a==b$

--différence

$a!=b$

--inférieur ou égal

$a \leq b$

--supérieur ou égal

$a \geq b$

III Circuits combinatoires

Additionneur

$1+1 = 0$ avec retenue positive sur le bit suivant

$1+0 = 1$

$0+0 = 0$

- Exemple : $13 + 5 = 1101 + 0101$

$= 10010$

1 1 1
1101
+0101

10010

L'addition de deux nombres de 4 bits
donne un résultat sur 5 bits.

Le MSB est un **indicateur de retenue**.

III Circuits combinatoires

Additionneur

VHDL

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.numeric_std.all;  
signal s1: signed(3 downto 0);  
signal s2: signed(3 downto 0);  
signal s3 : signed(4 downto 0);  
  
s3 <= s1(3)&s1 + s2;  
-- n bit + k bit crée max(n, k)  
-- & = opérateur de concaténation
```

Verilog

```
wire signed [3:0] s1, s2;  
wire signed [4:0] s3;  
  
assign s3=s1+s2;
```

III Circuits combinatoires

Soustracteur

- La soustraction **en complément à 2**

- Principe : $A - B$ revient à faire $A + (-B)$

- On code A et $-B$ en complément à 2

- On additionne A et $-B$

- Exemple : $13 - 6$

- $13_{c2} = 01101$ on ajoute un bit de signe 0

- $-6_{c2} = /0110 + 0001 = 1001 + 0001 = 11010$

1 1
001101
+ 111010

000111 $\rightarrow +7$

5 bits + 5 bits
= 6 bits

Exemple : $6 - 13$

$6_{c2} = 00110$

$-13_{c2} = /1101 + 0001 = 0010 + 0001 = 10011$

/111001 + 000001
000110 000110 + 000001
+ 110011 $(000111)_2 = (7)_{10}$

111001 $\rightarrow -7$

34

III Circuits combinatoire

Codes VHDL&Verilog - soustraction

VHDL

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.numeric_std.all;  
signal s1: signed(3 downto 0);  
signal s2: signed(3 downto 0);  
signal s3 : signed(4 downto 0);  
  
s3 <= s1(3)&s1 - s2;  
-- n bit - k bit crée max(n, k)  
-- & = opérateur de concaténation
```

Verilog

```
wire signed [3:0] s1, s2;  
wire signed [4:0] s3;  
  
assign s3=s1-s2;
```

III Circuits combinatoires

Exercices

- Additionnez les nombres suivants en binaire :
 1. $25 + 5 =$
 2. $42 + 13 =$
- puis en complément à deux.
 1. $-25 + 5 =$
 2. $-43 + 13 =$
 3. $13 + (-13) =$

III Circuits combinatoires

Multiplieur (nombres entiers positifs)

Multiplicand M (14)	1 1 1 0
Multiplier Q (13)	$\times$ 1 1 0 1
	0 0 0 0 1 1 1 0
0s are implicitly assumed	0 0 0 0 0 0 0 0
	0 0 1 1 1 0
	0 1 1 1 0
Product P (182)	1 0 1 1 0 1 1 0


Le produit de 2 nombres de n bits positifs génère $2n$ bits

III Circuits combinatoires

Multiplieur (nombres entiers négatifs)


Exemple : 6×7

Nombres entiers positifs

 

 Exemple : -6×7

Nombres entiers négatifs
(complément à 2)




Le produit de nombres négatifs
avec un multiplieur classique ne
donne pas le bon résultat


III Circuits combinatoires

Multiplieur (nombres négatifs)

Nombres entiers positifs

 

Nombres entiers négatifs

 

C2: Complément à 2 (activé ou non activé)


La « nature non signée ou signée des arguments » a une importance sur la structure matérielle du multiplieur à utiliser

III Circuits combinatoires

Multiplieur (nombres entiers négatifs)

 Exemple : -6×7

Nombres entiers négatifs
(complément à 2)



Il faut convertir les nombres négatifs en nombre positifs (abs) avant de les multiplier puis éventuellement réappliquer le signe (C2)

III Circuits combinatoires

Codage binaire - **Complément à 2**

- La division (/) est facilement synthétisable pour des divisions par des puissances de 2 : une division par 2^n équivaut à un décalage vers la droite de n bits
- Dans les autres cas la division génère un important coût matériel (on essaie de l'éviter)

III Circuits combinatoires

Codes VHDL&Verilog - multiplieur

VHDL

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
use IEEE.numeric_std.all;  
signal s1: signed(3 downto 0);  
signal s2: signed(3 downto 0);  
signal s4: signed(7 downto 0);
```

-- n bit * k bit créé n+k bit

```
s4 <= s1 * s2;
```

Verilog

```
wire signed [3:0] s1, s2;  
wire signed [7:0] s4;
```

```
assign s4=s1*s2;
```

III Circuits combinatoires

Exercices

- Multipliez les nombres suivants
 - $12 * 3 =$
 - $5*-6 =$

Faire le QCM : QCM3 SN360/SN361 Circuits
combinatoires